

Aluno _____	Nº _____
-------------	----------

A não identificação desta folha implica que as respostas que lhe correspondem não lhe serão atribuídas.

1. Dados os números decimais $A = -75$ e $B = -61$:

a) [0.8 val] Represente A e B em binário utilizando a notação de complemento para 2 com 8 bits.

b) [0.7 val] Realize a operação $A+B$ utilizando os números obtidos em a). Indique se o resultado da operação é válido.

2. [1 val] Simplifique algebricamente a função $f(A, B, C) = A \oplus (\overline{CA} + B)$

Aluno _____


Nº _____

A não identificação desta folha implica que as respostas que lhe correspondem não lhe serão atribuídas.

3. Considere a seguinte função booleana, em que A é a variável de maior peso e m_d são indiferenças:

$$f(A, B, C, D, E) = \sum m(0, 1, 4, 5, 6, 9, 12, 19, 20, 22, 31) + \sum m_d(11, 17, 21, 23, 27, 29)$$

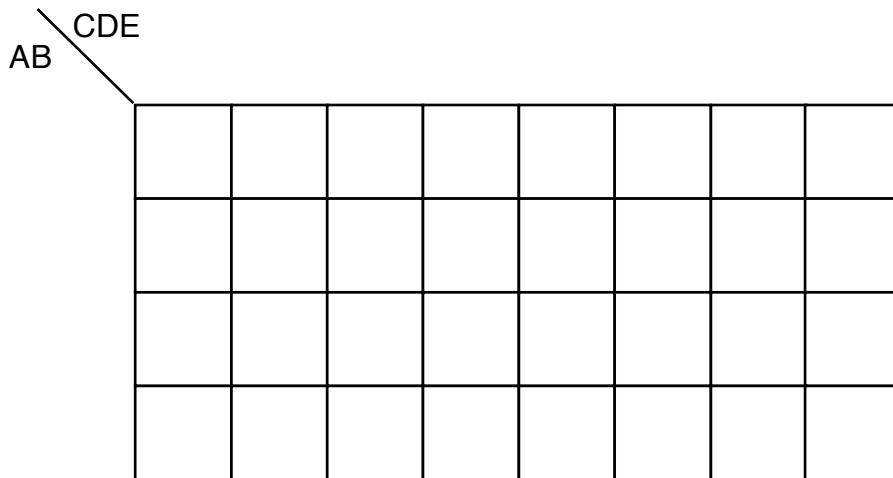a) Identifique os implicantes primos essenciais da função [0.5 val]. Obtenha a expressão mínima da função na forma disjuntiva (soma de produtos) utilizando o método de Karnaugh [1.5 val]. Utilize o seguinte mapa:




4. [1 val] Converta para Hexadecimal o seguinte número BCD: 000101011000_{BCD}

Aluno _____

Nº _____

A não identificação desta folha implica que as respostas que lhe correspondem não lhe serão atribuídas.

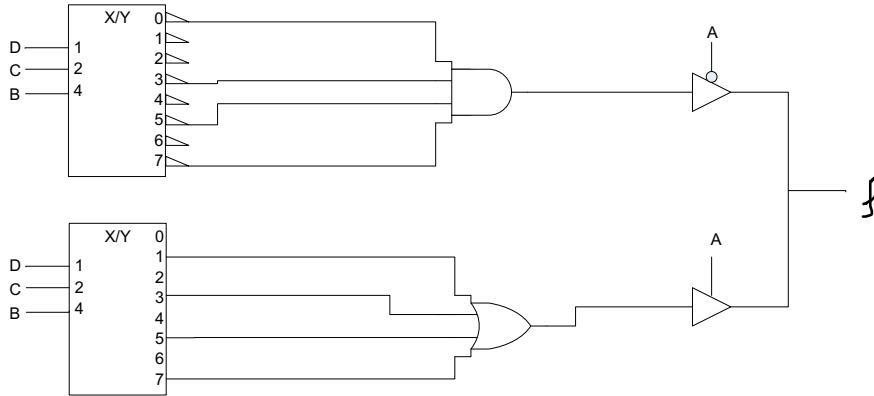5. [1.5 val] Qual a expressão algébrica da função $f(A,B,C,D)$, em que A é a variável de maior peso, quando representada como uma soma de mintermos? Justifique.



6. [1.5 val] Construa um multiplexer com 16 entradas de dados a partir de um multiplexer de 3 variáveis de seleção e o número mínimo adicional de multiplexers 2:1 (não pode utilizar portas lógicas adicionais).


Aluno _____

Nº _____

A não identificação desta folha implica que as respostas que lhe correspondem não lhe serão atribuídas.

7. [1.0 val] A partir do somador completo de 4 bits (indicado na figura), projete uma unidade aritmética de 4 bits que realiza sobre $A=A_3A_2A_1A_0$ e $B=B_3B_2B_1B_0$ as operações indicadas na tabela abaixo. Para além dos operandos A e B, a unidade a projectar contém 3 entradas de selecção S_2, S_1 e S_0 . Desenhe o diagrama lógico apenas para a estrutura associada aos bits de menor peso (A_0 e B_0). Justifique

$S_2\ S_1\ S_0$	Operação
000	A
001	$A+I$
010	$A+B$
011	$A+B+I$
100	$A+\bar{B}$
101	$A-B$
110	$\bar{A}+B$
111	$B-A$

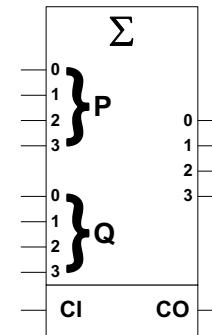


Aluno _____


Nº _____

A não identificação desta folha implica que as respostas que lhe correspondem não lhe serão atribuídas.

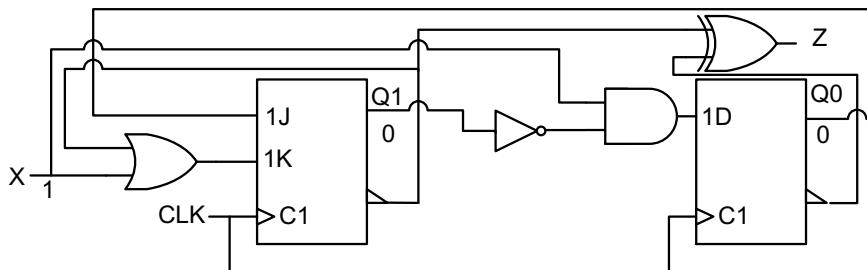8. Considere o circuito sequencial apresentado na figura.



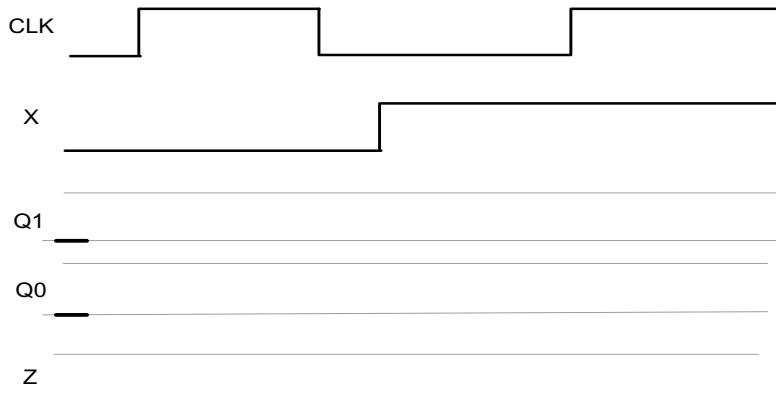- a) [1.0 val] Preencha o seguinte diagrama temporal assumindo que no instante inicial $Q_1=Q_0=0$. Justifique.



- b) [1.0 val] Tendo em consideração as características temporais das portas lógicas e dos elementos de memória indicadas na tabela que se apresenta a seguir, indique justificando, qual é a frequência máxima do relógio CLK que garante o funcionamento correcto do circuito (não precisa de “fazer as contas” que envolvam fracções).

FF D	
t_{SETUP}	10 ns
t_{HOLD}	4 ns
$t_{PHL/LH}$	55 ns
FF JK	
t_{SETUP}	13 ns
t_{HOLD}	3 ns
$t_{PHL/LH}$	25 ns
AND/OR	
$t_{PHL/LH}$	10 ns
NOT	
$t_{PHL/LH}$	7 ns


Aluno _____

Nº _____

A não identificação desta folha implica que as respostas que lhe correspondem não lhe serão atribuídas.

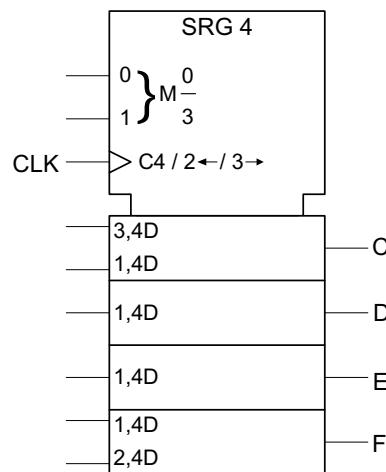
9. [1.5 val] A partir do circuito representado na seguinte figura, e utilizando no máximo 2 portas lógicas adicionais, desenhe um circuito que implemente o ciclo de estados: ...6,10,5,11,6,...

Considerando que C é a saída de maior peso. Justifique.



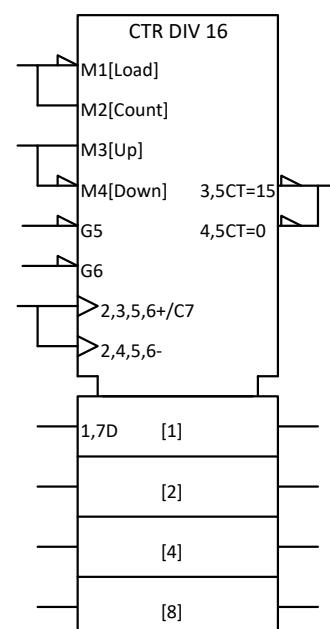10. [1.5 val] A partir do circuito indicado, concretize um contador binário síncrono com uma entrada X que conte ciclicamente de forma decrescente entre 11 e 3 quando X=0, e entre 0 e 15 (ascendente) quando X=1. Justifique.

Alternativa: Se não conseguir realizar o circuito indicado, pode simplesmente implementar um contador que conte ciclicamente de forma decrescente entre 11 e 3. Neste caso a cotação da pergunta será de 0.8 val.




Aluno _____

Nº

A não identificação desta folha implica que as respostas que lhe correspondem não lhe serão atribuídas.

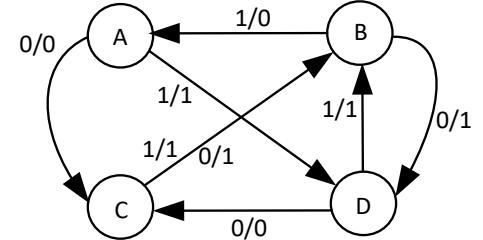11. a) [1.5 val] Utilizando a síntese clássica de circuitos sequenciais síncronos, obtenha as equações das entradas dos Flip-Flops e da saída Z de um circuito que implemente a máquina de estados apresentada na figura adjacente. Utilize FF do tipo JK edge triggered positivos, e a seguinte codificação de estados: A=00; B=01; C=10; D=11. Justifique.




Aluno _____

Nº _____

A não identificação desta folha implica que as respostas que lhe correspondem não lhe serão atribuídas.

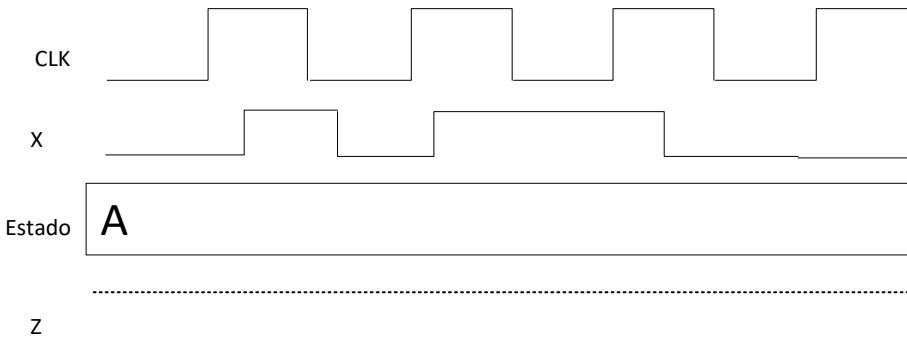- b) [1 val] Complete o seguinte diagrama temporal indicando o estado do circuito e o valor da saída Z do circuito projectado na alínea anterior em cada instante. Assuma que no instante inicial o circuito se encontra no estado A.



- c) [1 val] Obtenha as equações das entradas dos Flip-Flops e da saída Z de um circuito que implemente a mesma máquina de estados utilizando o método “1-hot”, i.e., 1 FF por estado. Utilize FF do tipo D. Justifique.

Aluno _____

Nº _____

A não identificação desta folha implica que as respostas que lhe correspondem não lhe serão atribuídas.

- 12. [1.0 val]** Desenhe o diagrama de estados de uma máquina de Moore com uma entrada X e uma saída Z ambas de um bit. Z deve ser “1” sempre que nos 3 últimos flancos de relógio tenha ocorrido na entrada a sequência “101” ou a sequência “110” (a saída deverá ser “0” nos restantes casos).

- 13. [1.0 val]** Considere o diagrama de estados representado de seguida. Qual a dimensão mínima da memória e do registo necessários para implementar o circuito (utilizando o método de síntese baseado em memórias ensinado na aulas)? Justifique.

