

Sistemas Digitais

Circuitos Combinatórios Típicos

João Paulo Baptista de Carvalho

joao.carvalho@inesc.pt




TÉCNICO
LISBOA



Descodificadores

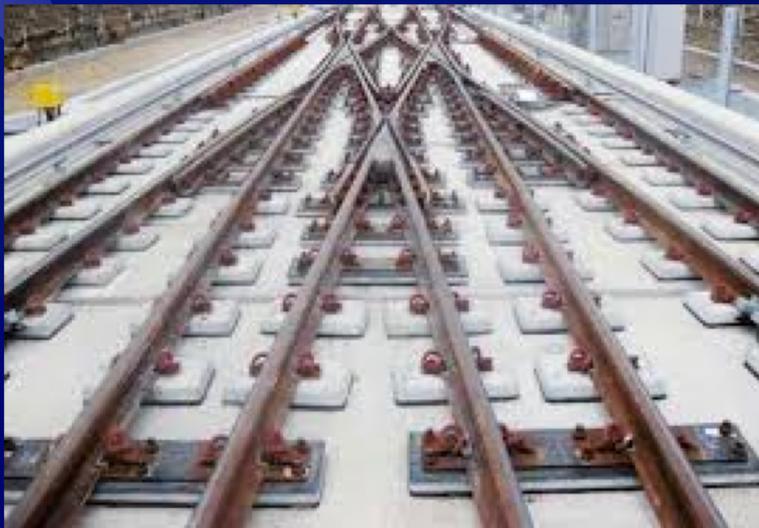- ★ Imaginem 4 linhas de comboio que convergem numa só.
- ★ Cada uma delas tem um semáforo que pode estar a vermelho ou a verde.
- ★ Existe um funcionário que em cada instante indica qual a linha que deve estar a verde.
- ★ Para não haver colisões é preciso garantir que em cada instante há só um único semáforo a verde.
- ★ Como projectar um circuito que garanta isso?




| IN 1 | IN 0 | Out 0 | Out 1 | Out 2 | Out 3 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 00 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 1 |



Descodificadores

- Um descodificador é um circuito combinatório que permite, perante uma combinação de entradas, activar uma e só uma saída.
- Descodificador 2:4 (2 entradas, 4 saídas)


| IN1 | IN0 | Out0 | Out1 | Out2 | Out3 |
|-----|-----|------|------|------|------|
| 00 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

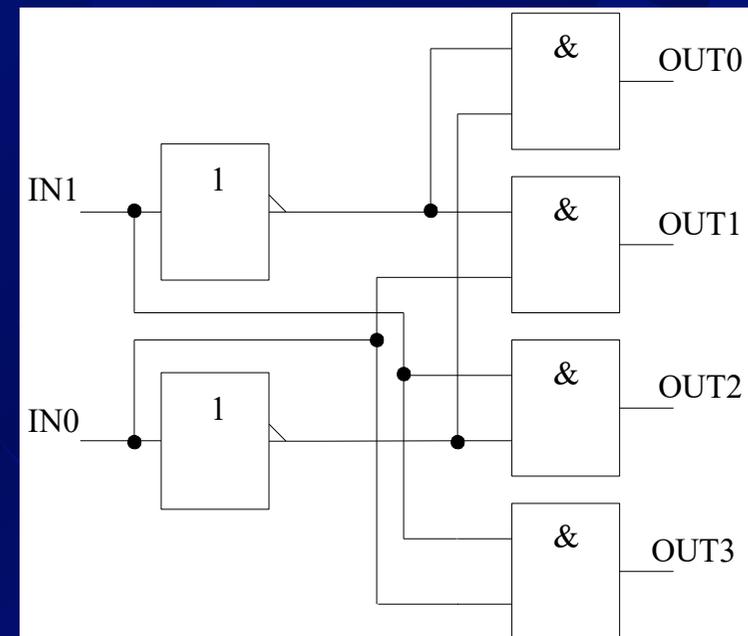

Descodificadores (II)


- Um descodificador binário de 3 entradas (3:8)

| ABC | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

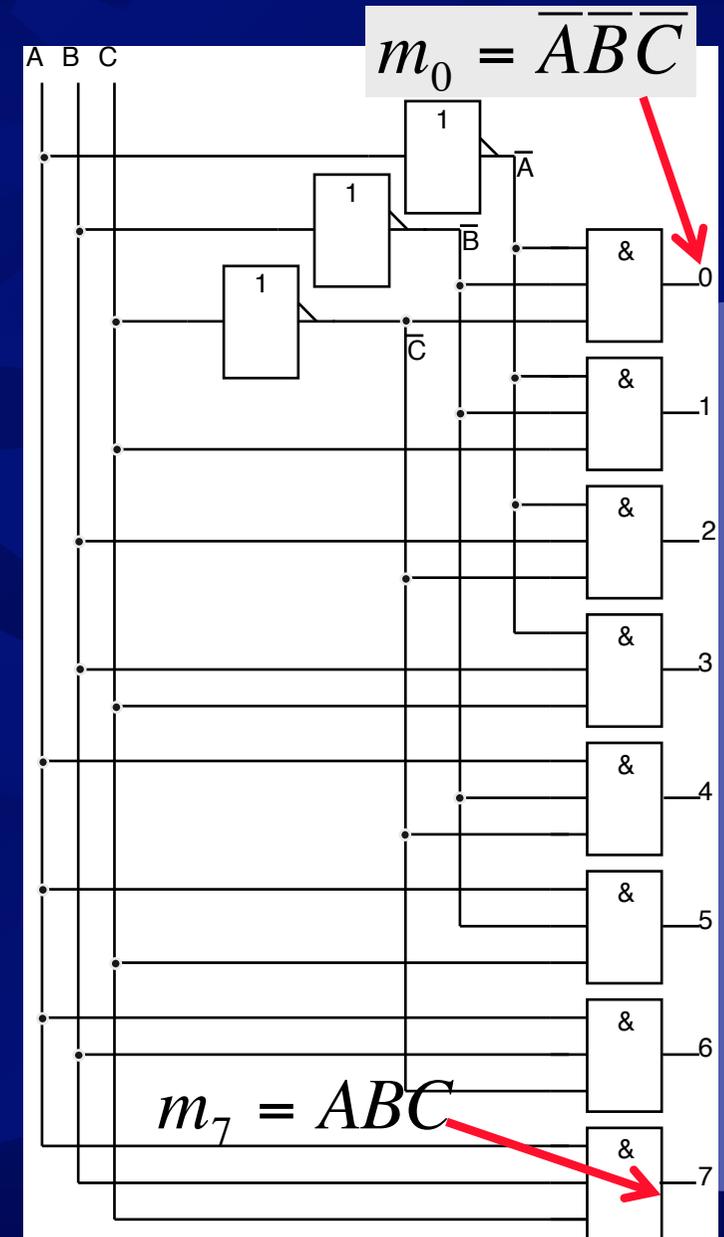


Descodificadores (III)

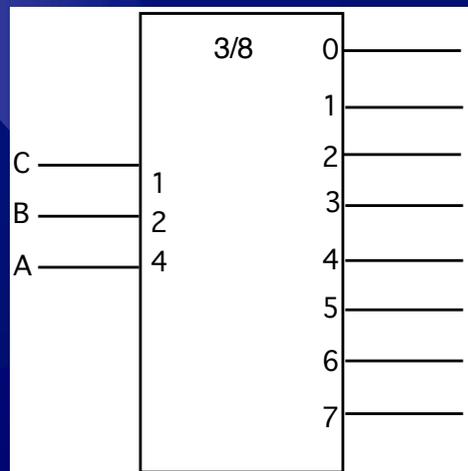- ✦ Estrutura interna de um decodificador binário de 3 entradas




$$m_7 = ABC$$
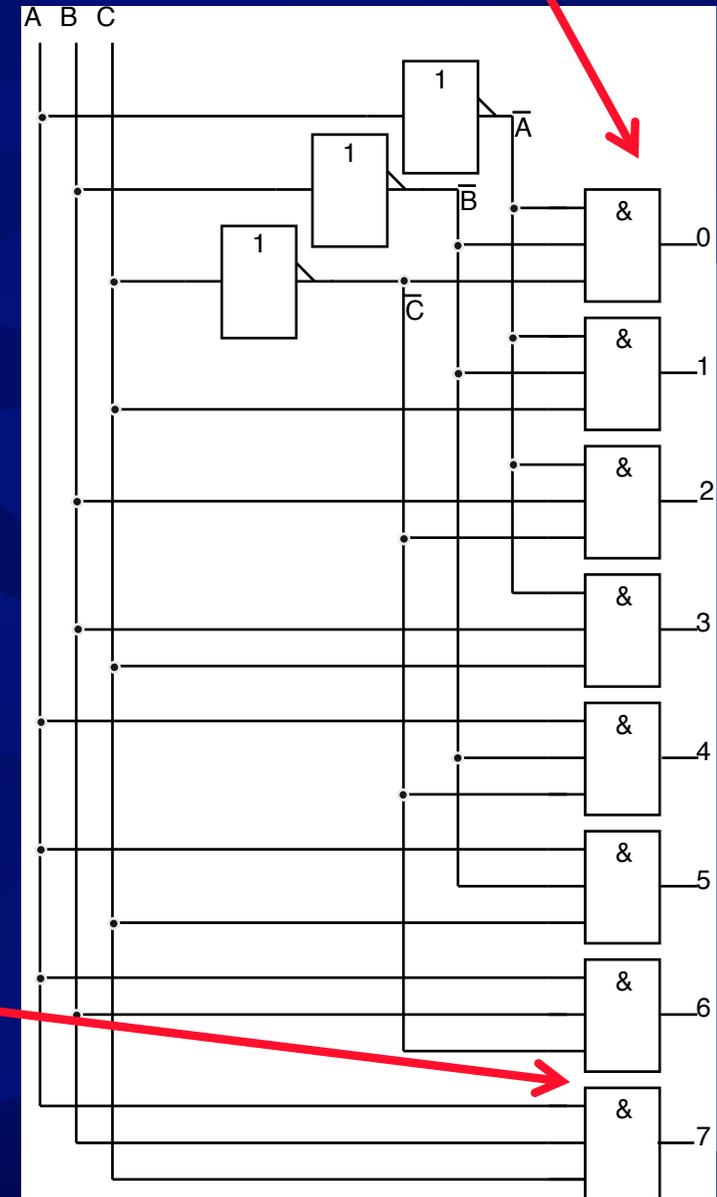
$$m_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$




Descodificadores (IV) - Exemplos

Descodificador 3:8

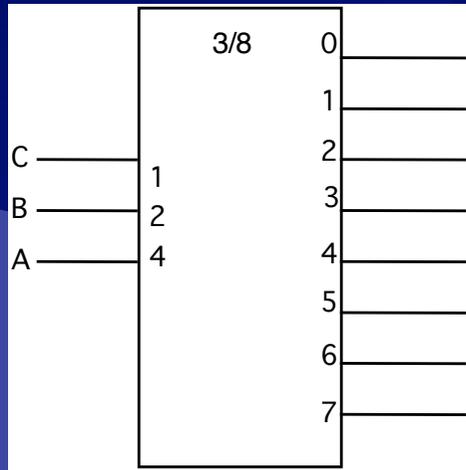

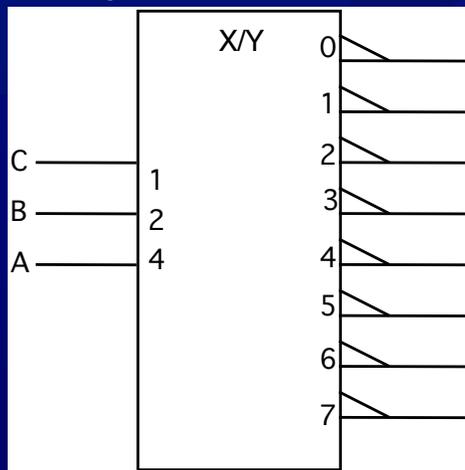
Descodificador 3:8 com saídas activas a LOW (construído a partir de NANDs)




Simbologia

Enable: entrada(s) que tem que estar activa(s) para que o descodificador funcione


Descodificador 3:8

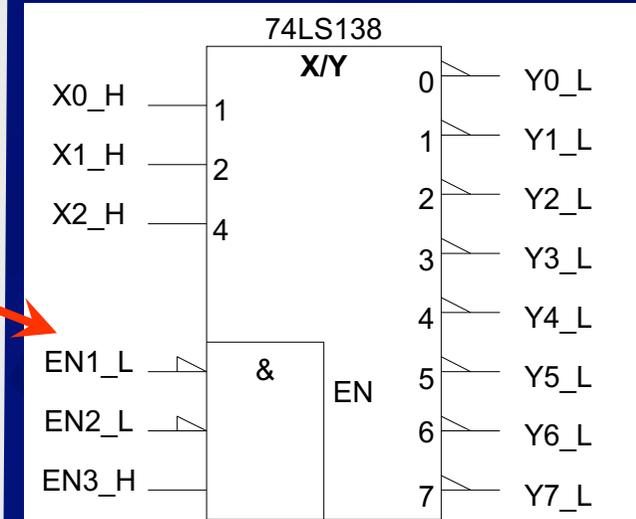

Descodificador BCD/Decimal

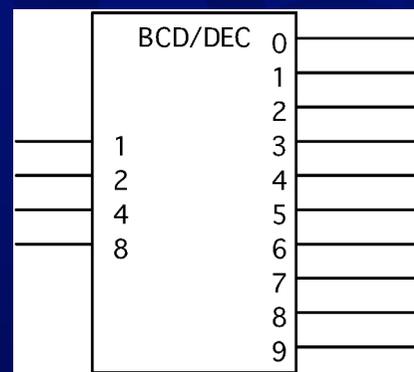


Dual Decoder 2:4

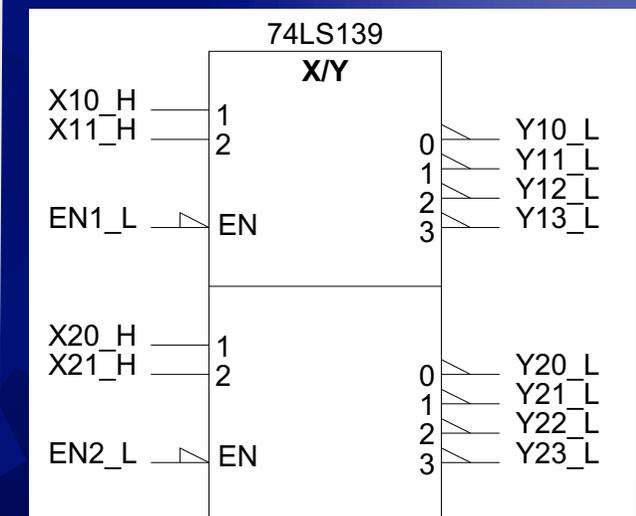

Descodificadores (V)

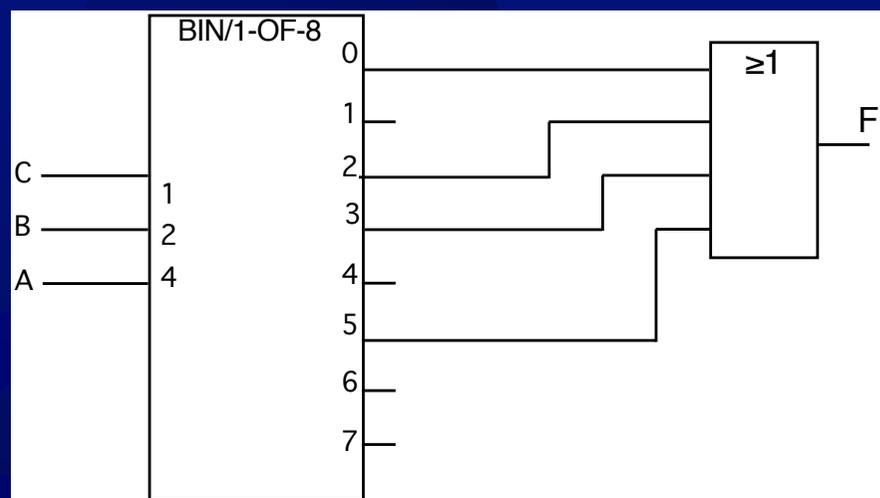- Implementação de funções utilizando descodificadores
 - Cada saída do descodificador corresponde a um mintermo das variáveis de entrada
 - Como cada função pode ser expressa sob a forma de uma soma de mintermos, a implementação é directa.
 - Exemplo: $f(A,B,C)=\sum m(0,2,3,5)$




Descodificadores (VI)

- Implementação de mais do que uma função utilizando descodificadores. Exemplo:

$$f_1(X, Y, Z) = \Sigma m(1, 5, 7)$$


$$f_2(X, Y, Z) = \Sigma m(0, 3, 4)$$

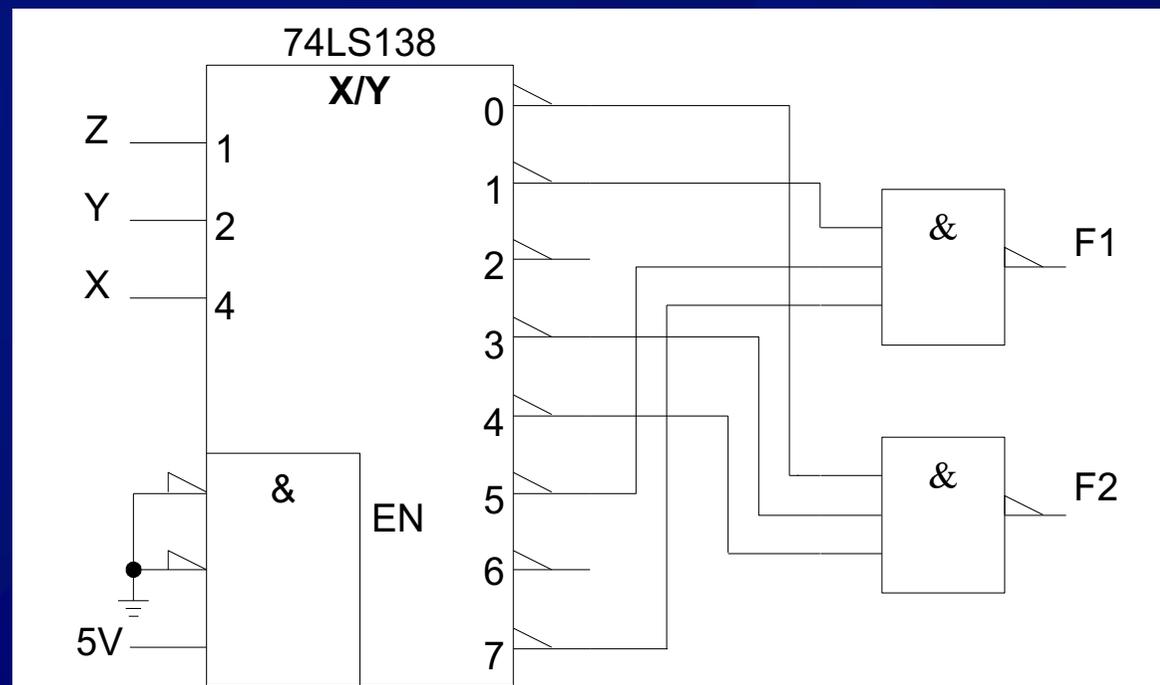

- Q: Porque motivo se utiliza um NAND, se o que se pretende implementar é uma soma (OR)?

Descodificadores (VII)

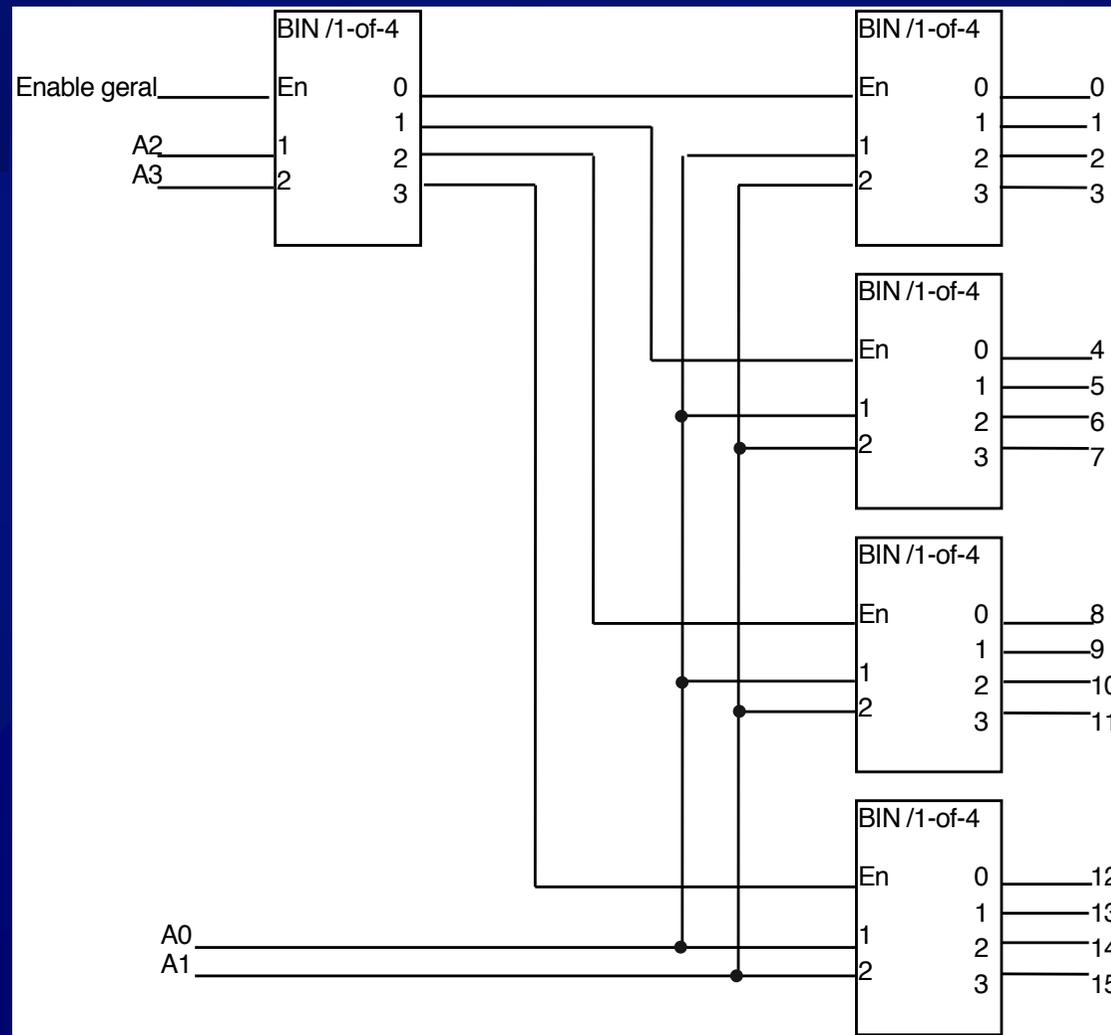- Obtenção de um descodificador 4:16 a partir de descodificadores 2:4 com enable




Codificadores

- O codificador é um circuito combinatório que permite, perante a activação de uma entrada, gerar a palavra de código correspondente a essa entrada (codificação). Um codificador de palavras de n bits tem 2^n entradas (correspondentes ao número de palavras) e n saídas

CODIFICADOR 4:2

| I0 | I1 | I2 | I3 | A1 | A0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

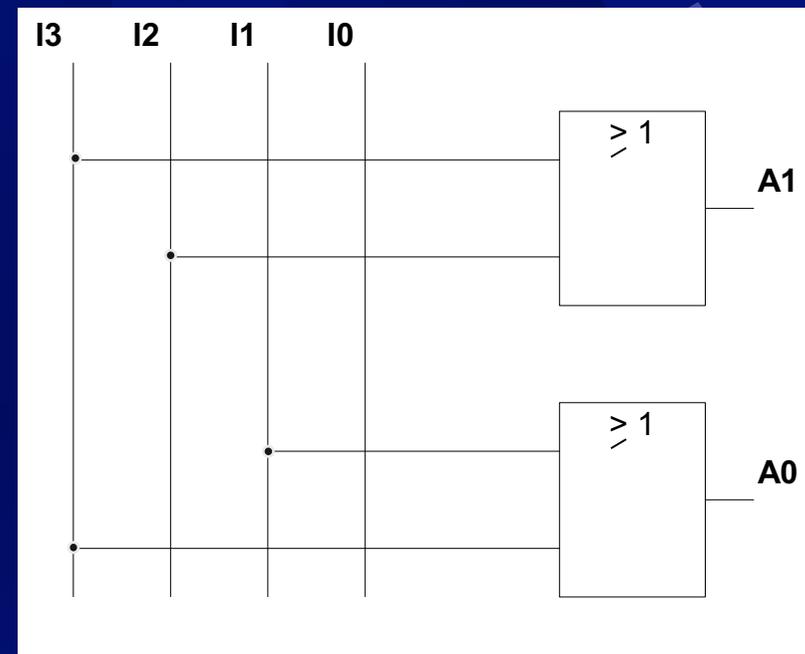

- Codificadores de Prioridade: Permitem a activação de mais de uma entrada simultaneamente gerando a codificação correspondente à entrada activa mais prioritária



Codificador de Prioridade

- ☀ Codificadores de Prioridade: Permitem a activação de mais de uma entrada simultaneamente gerando a codificação correspondente à entrada activa mais prioritária

| I3 | I2 | I1 | I0 | A1 | A0 |
|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- ☀ Por inspecção visual (método de Olhovsky):


- $A1 = I3 + I2$

- $A0 = I3 + \overline{I2}I1$



Multiplexeres

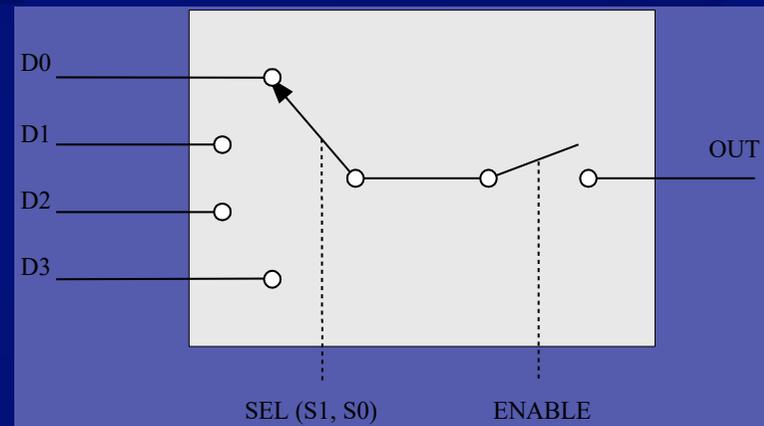- Uma fábrica tem 4 depósitos de combustível. Em cada depósito existe um sensor que indica o estado do nível de combustível: 1 se o combustível está acima de um certo nível, e 0 se estiver abaixo.
- Para saber se cada depósito está acima ou abaixo do nível, um operador dispõe de um circuito com botões de selecção que permite ver qual o estado do nível no depósito seleccionado.



| S1 | S0 | OUT |
|----|----|-----|
| 0 | 0 | D0 |
| 0 | 1 | D1 |
| 1 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | D3 |

Entradas de
Dados

Entradas de Controlo

(Seleção e Habilitação)

Saída


- A um circuito deste tipo chama-se Multiplexer.
- Mas não seria melhor ter os 4 indicadores visíveis?



Multiplexeres (II)

- ☀ Mas não seria melhor ter os 4 indicadores visíveis?
- ☀ A resposta é sim... Mas imaginem a seguinte situação:
 - A fábrica tem 64 depósitos que estão situados a 1Km da cabine de controlo
 - Para se ter a indicação dos níveis dos 64 depósitos necessitaria de 64 cabos com 1Km cada (i.e, 64Km de cabos de cobre)
 - Se utilizasse um circuito multiplexer, necessitava apenas de 7Km de cabos:
 - 6 cabos de 1 Km para os selectores ($64=2^6$)
 - 1 cabo de 1 Km para o indicador
 - Como o cobre é caro, existe uma poupança significativa...
- ☀ E se quiséssemos a conveniência de ter os 64 indicadores sempre visíveis poderíamos utilizar um demultiplexer na cabine do operador:


- (falaremos sobre isto mais à frente)

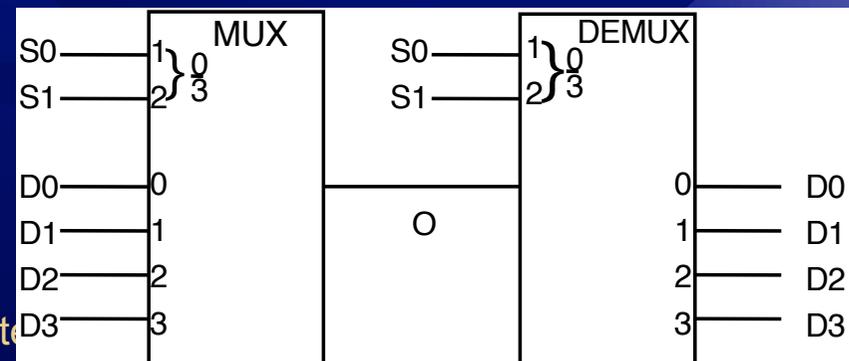


Multiplexeres (III)

- ✦ O Multiplexer é um circuito combinatório que permite encaminhar uma de n entradas de dados para a saída.
- ✦ A entrada a encaminhar é especificada através de sinais de selecção (que funcionam como um descodificador)

MULTIPLEXER 4:1

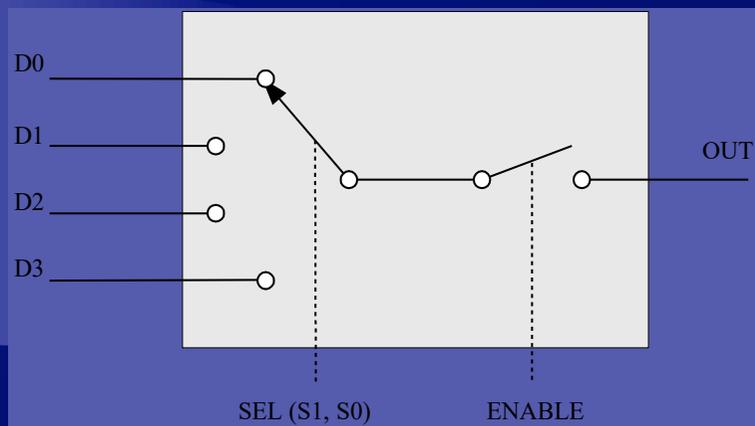

| S1 | S0 | OUT |
|----|----|-----|
| 0 | 0 | D0 |
| 0 | 1 | D1 |
| 1 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | D3 |

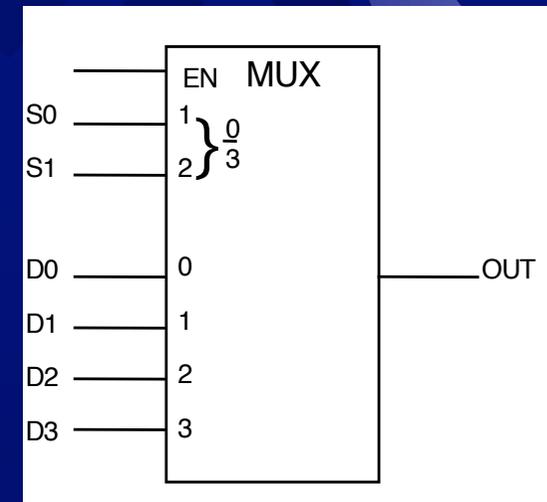

Entradas de Saída

Dados Entradas de Controlo

(Seleccção e Habilitação)





Multiplexeres (IV)

✨ Estrutura Interna

| S1 | S0 | OUT |
|----|----|-----|
| 0 | 0 | D0 |
| 0 | 1 | D1 |
| 1 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | D3 |





| D3 | D2 | D1 | D0 | S1 | S0 | OUT |
|----|----|----|----|----|----|-----|
| X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
| X | X | 0 | X | 0 | 1 | 0 |
| X | X | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| X | 0 | X | X | 1 | 0 | 0 |
| X | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | 1 | 1 | 0 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |

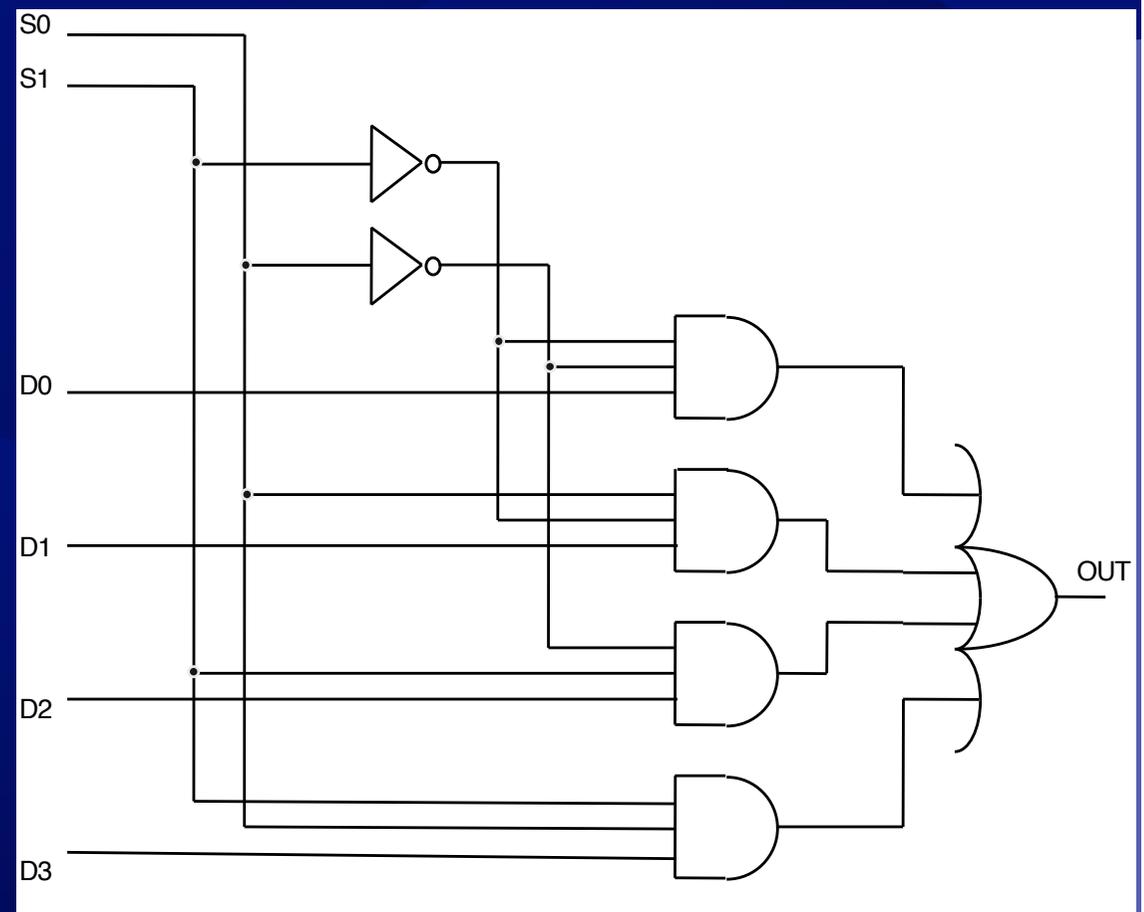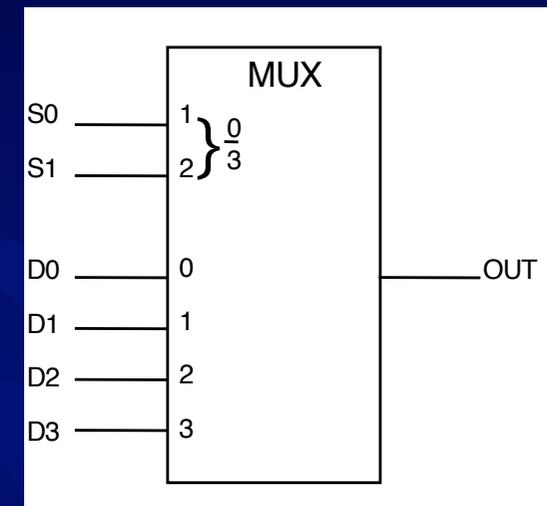


Multiplexeres (V)

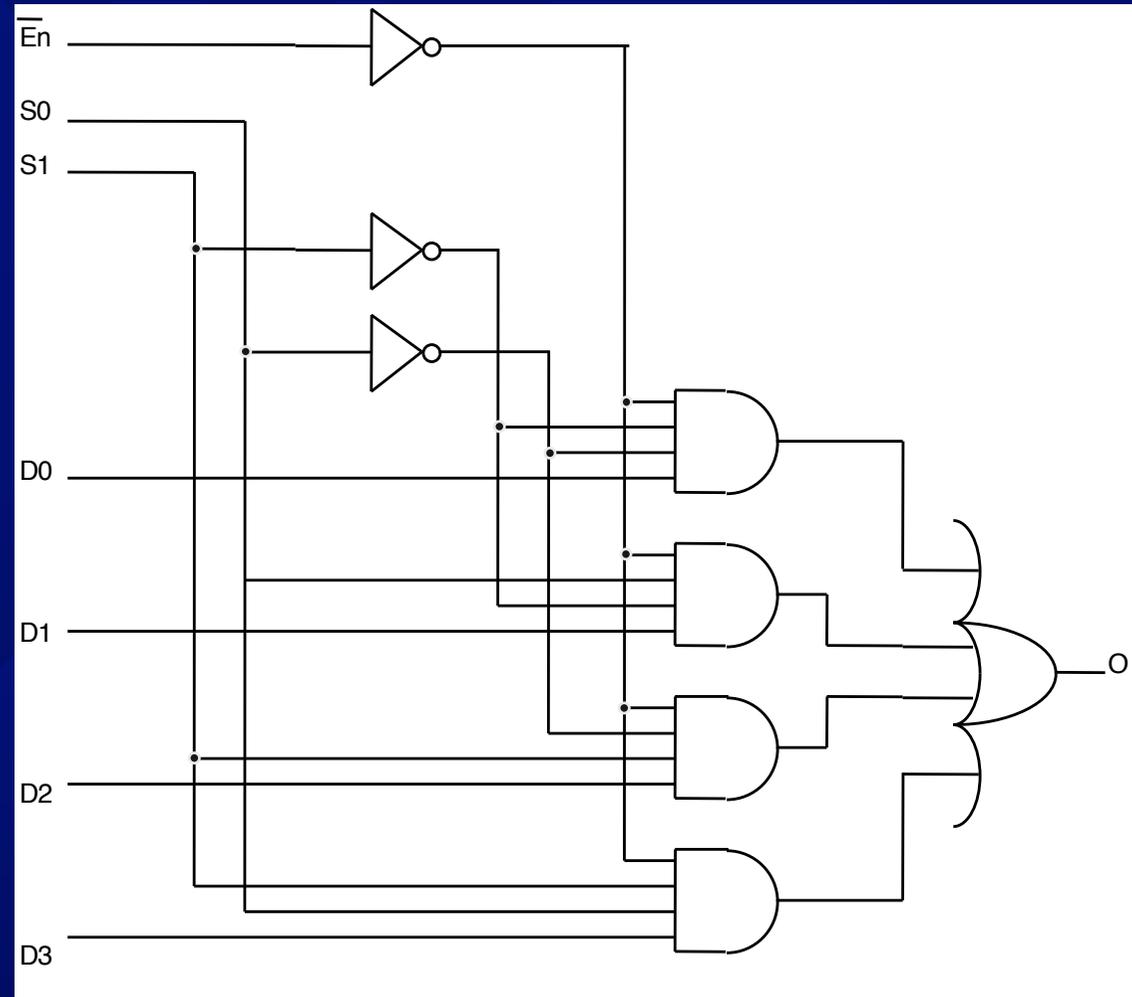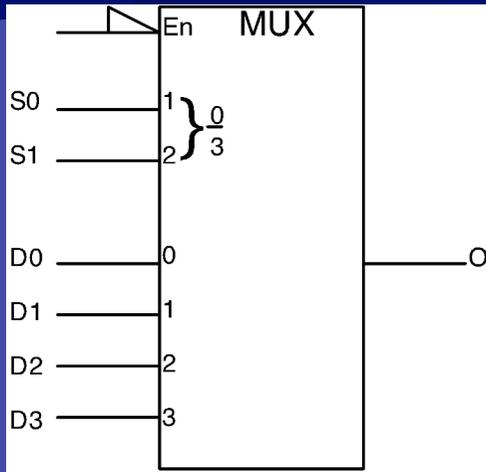- ✦ Estrutura Interna c/ Enable activo a Low




Multiplexeres (VI)


☀ Simbologia

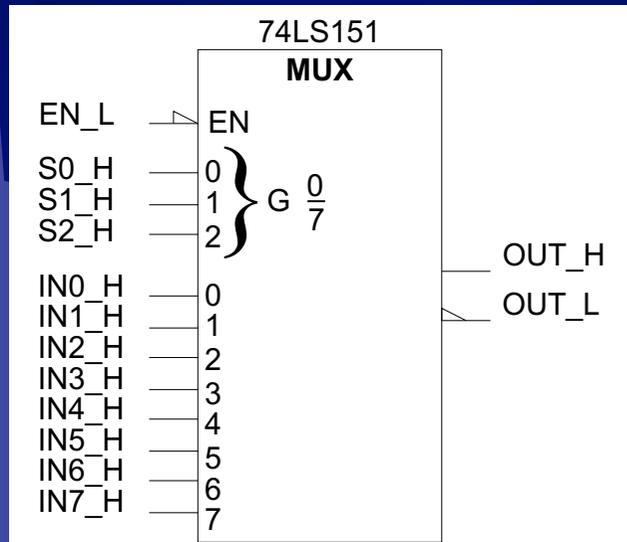

QUAD MUX 2:1

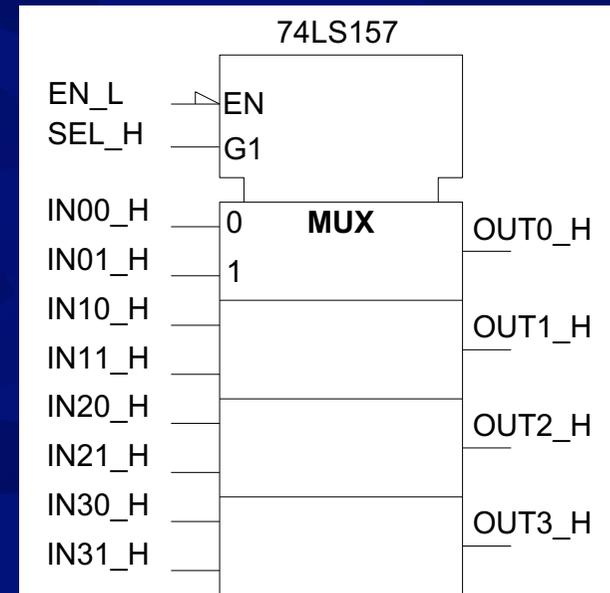


DUAL MUX 4:1

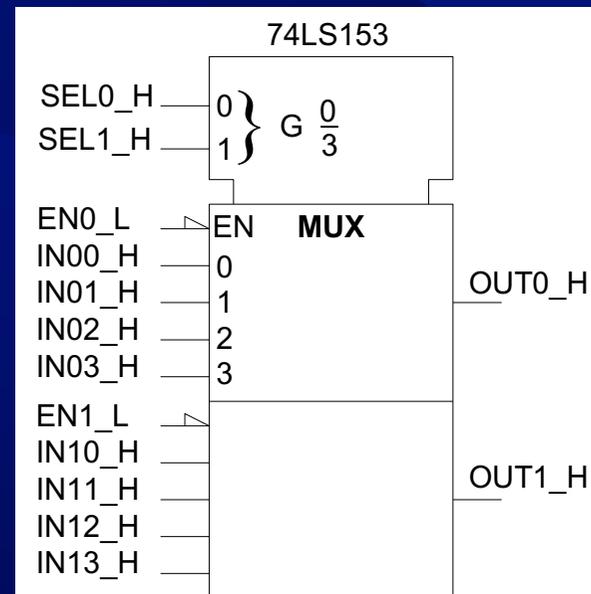

Multiplexeres (VII)

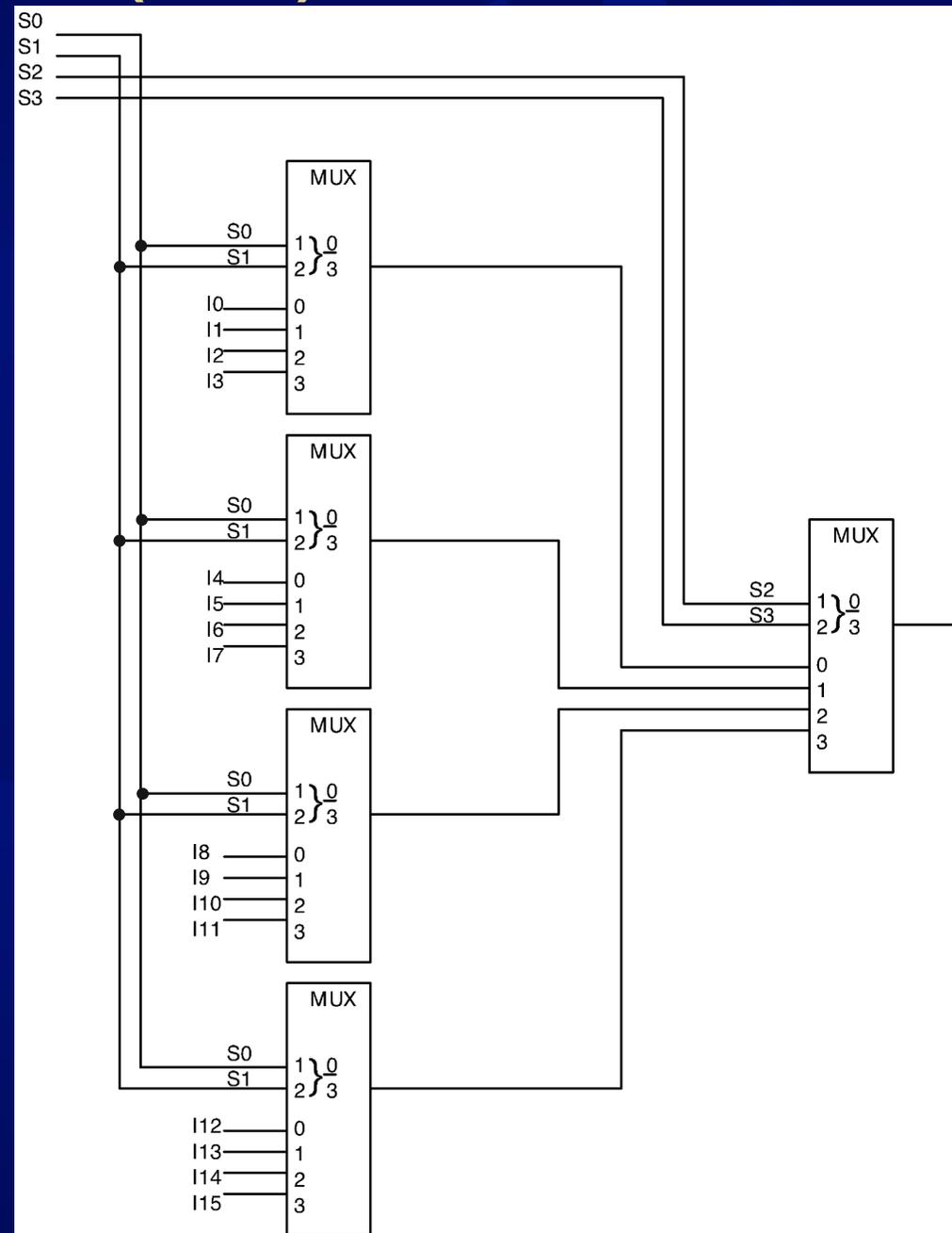
- Expansão de Multiplexers: Obtenção de um Mux 16:1 a partir de 5 Mux 4:1



Multiplexeres (VIII)

- Expansão de Multiplexers:

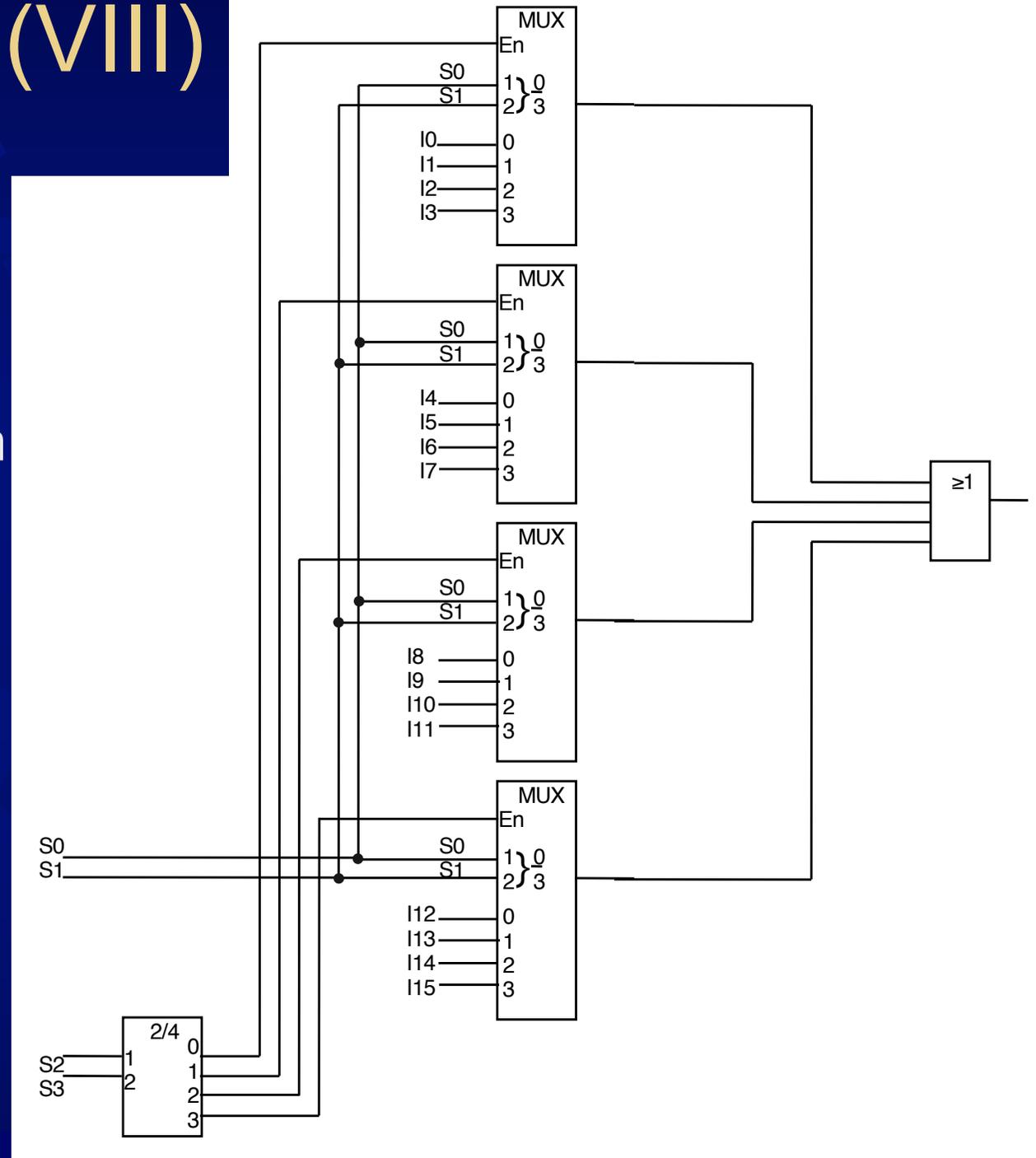Obtenção de um Mux 16:1 a partir de 4 Mux 4:1 (com Enable) e um decodificador




Multiplexeres (IX)

✦ Implementação de funções

- ✦ Um mux é construído internamente como uma soma de produtos de todas as variáveis de selecção, ou seja, por uma soma de mintermos, pelo que pode ser facilmente utilizado para implementar funções

| AB | f(A,B) |
|----|--------|
| 00 | 0 |
| 01 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |

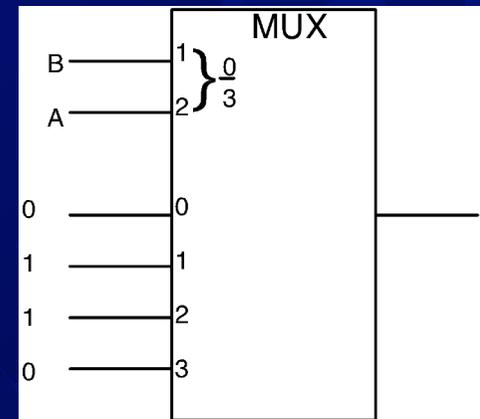

- ✦ Com um multiplexer de n variáveis de selecção, pode-se construir qualquer função de n variáveis



Multiplexeres (X)


Implementação de funções (cont.)

- Mas é possível ir mais longe: Com o mesmo MUX e um NOT, pode-se implementar qualquer função de 3 variáveis

| ABC | F(A,B,C) |
|-----|----------|
| 000 | 0 |
| 001 | 0 |
| 010 | 0 |
| 011 | 1 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
| 110 | 1 |
| 111 | 0 |

| ABC | F(A,B,C) | |
|-----|----------|---------------|
| 000 | 0 | F = 0 |
| 001 | 0 | |
| 010 | 0 | F = C |
| 011 | 1 | |
| 100 | 1 | F = 1 |
| 101 | 1 | |
| 110 | 1 | F = \bar{C} |
| 111 | 0 | |

Para A = 0 e B = 0, a função é sempre 0

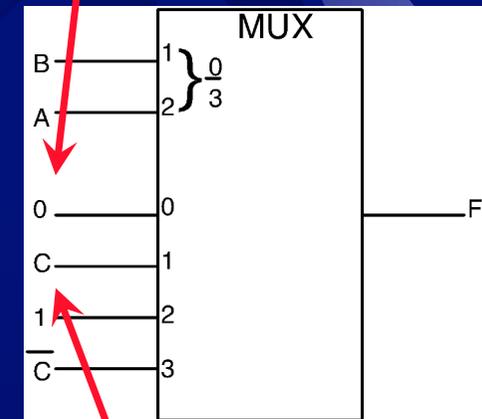

Para A = 0 e B = 1, a função toma o valor de C


- Com um multiplexer de n variáveis de selecção, e um inversor, pode-se construir qualquer função de $n+1$ variáveis




Demultiplexeres e Descodificadores

- Um Descodificador com Enable é equivalente a um Demultiplexer, sendo as entradas de dados do DEC as entradas de selecção do DMUX, e a entrada de Enable do DEC a entrada de dados do DMUX.
- Nota: a simbologia altera-se de acordo com a funcionalidade do circuito.

DUAL DMUX 1:4

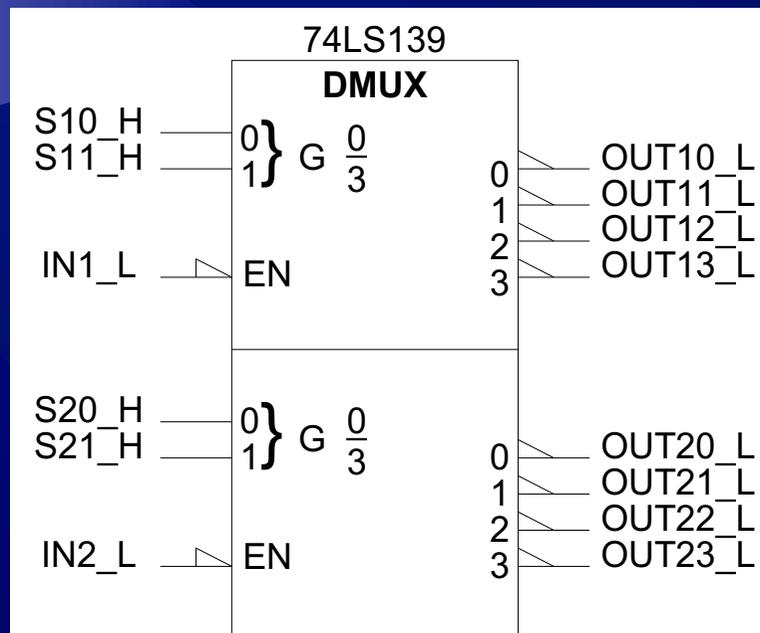


DUAL DECODER 2:4

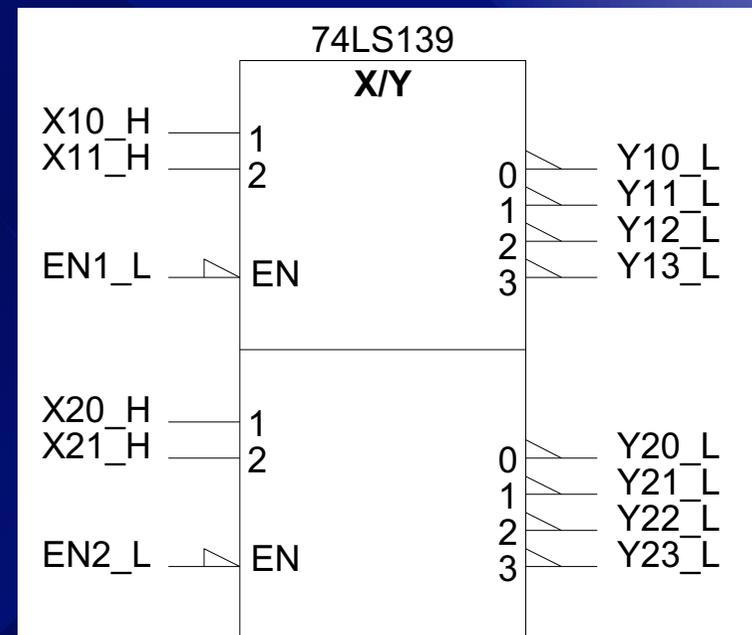

Multiplexagem e Desmultiplexagem

☀ Multiplexagem e Desmultiplexagem

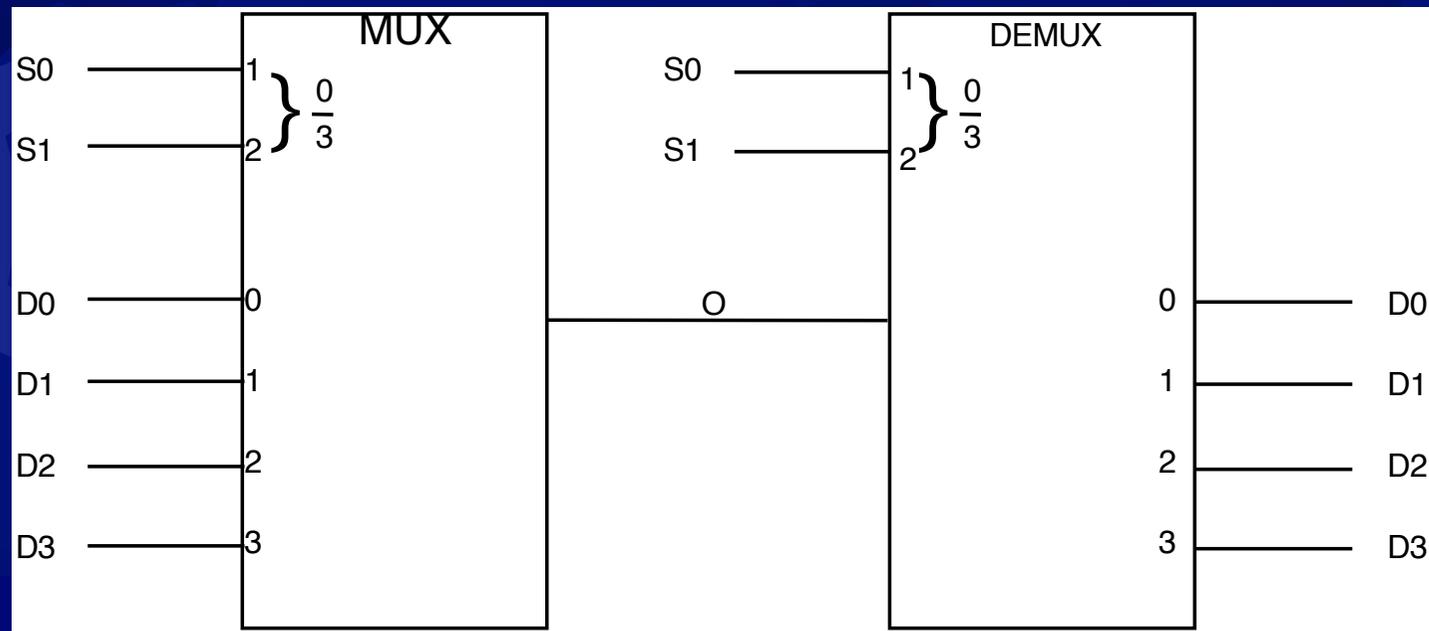


Saídas Tri-State

- ★ As saídas das portas e circuitos lógicos estudados até agora NÃO podem ser ligadas entre si.
- ★ Mas existem alguns circuitos que possuem características que permitem tal possibilidade:
 - Tecnologia Open Collector (não vai ser estudada)
 - Saídas Tri-State
- ★ Os circuitos com saída Tri-State possuem um enable que quando não está activo coloca as saídas num estado de alta impedância que impede a passagem de corrente.
 - Na prática o circuito comporta-se como se as saídas estivessem fisicamente desligadas dos restantes circuitos.



Saídas Tri-State (II)

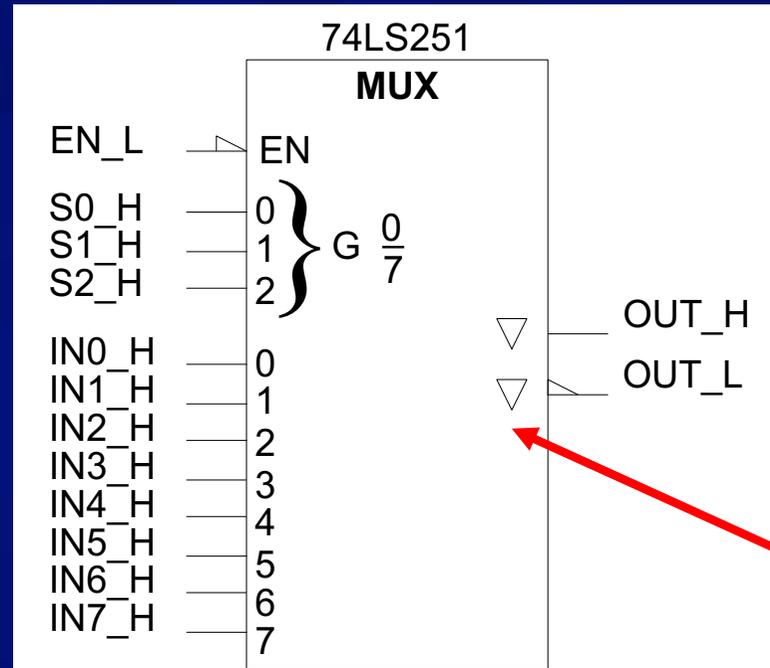- Exemplo: 74LS251 - Multiplexer 8:1 c/ enable e Tristate





Saída Tristate

| S2 | S1 | S0 | EN_L | OUT_H |
|----|----|----|------|-------|
| - | - | - | 1 | HI-Z |
| 0 | 0 | 0 | 0 | IN0_H |
| 0 | 0 | 1 | 0 | IN1_H |



Saídas Tri-State (III)

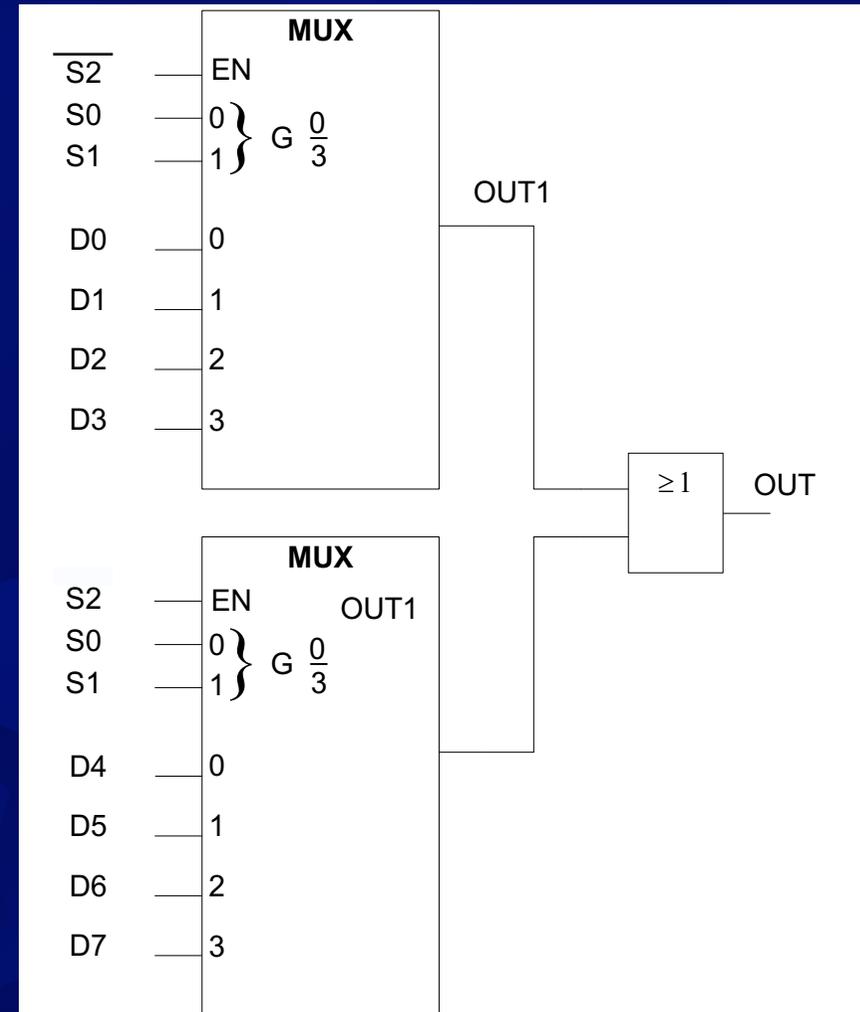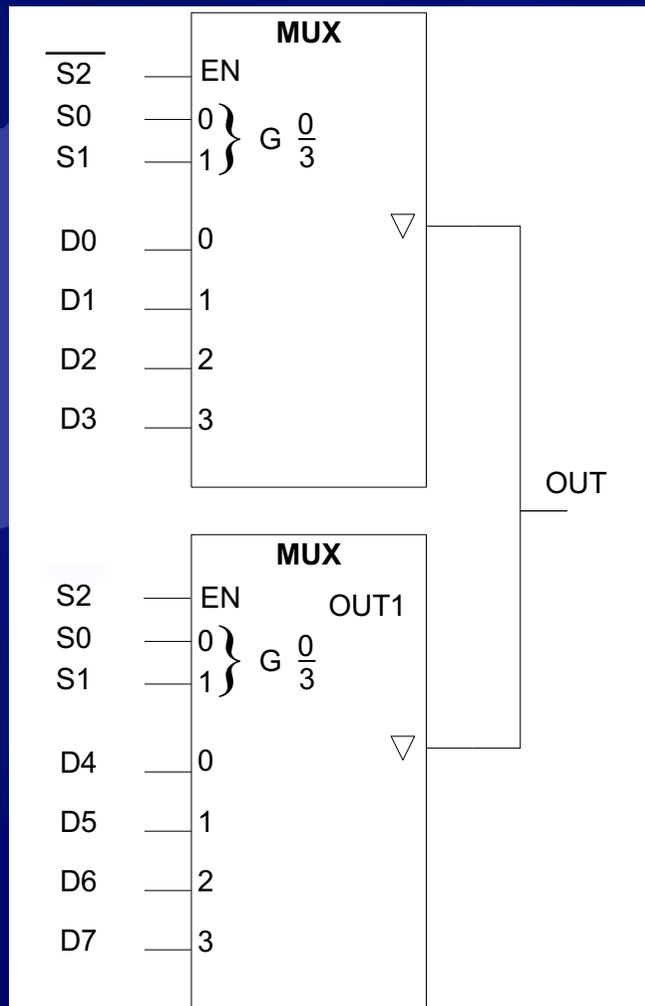- Exemplo: Implementação de um MUX 8:1 com base em 2 MUX 4:1 com e sem saída Tri-State



Bibliografia

- ✦ Arroz,G., Monteiro,J.C., Oliveira,A.,
“Arquitectura de Computadores, dos
Sistemas Digitais aos Microprocessadores”,
Capítulo 4, 2ª Edição, 2009
- ✦ Mano,M., Kime,C. – “Logic and Computer
Design Fundamentals”, Prentice Hall, secções
3.4 a 3.6

